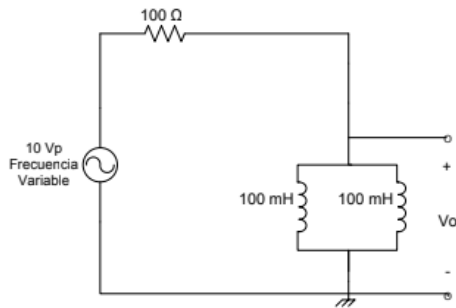


## Cálculos



**Calculo de la intensidad que pasa por la resistencia y del voltaje Vo**

**Si  $F=0$ [Hz]**

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 0$$

$$v(t) = 10\sin(0)$$

$$\bar{V} = 0$$

Como la fuente de voltaje es 0, el circuito no tendría corriente y por lo tanto todos los voltajes que se encuentran en el serian igual a 0.

$$V_o = 0[V]$$

$$I = 0[A]$$

**Si  $F=10$ [Hz]**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 10$$

$$\omega = 20\pi$$

$$v(t) = 10\sin(20\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_{L1} = j2\pi \Omega$$

$$Z_{L2} = j2\pi \Omega$$

$$Z_{C1C2} = j\pi \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 + j\pi \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 + j\pi} = 0,07064 - j0,00222$$

$$\bar{I} = 0,07065 - j0,00222 = 70,68 * 10^{-3}\angle -1,8$$

$$I_{rms} = 70,68 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 70,68 * 10^{-3} \angle -1,8 * (j\pi) = 0,22 \angle 88,2$$

$$V_{rms} = 0,22[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 0,62[V]$$

**Si F=50[Hz]**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 50$$

$$\omega = 100\pi$$

$$v(t) = 10\sin(100\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2} \angle 0$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_{L1} = j10\pi \Omega$$

$$Z_{L2} = j10\pi \Omega$$

$$Z_{c1c2} = j5\pi \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 + j5\pi \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2} \angle 0}{100 + j5\pi} = 0,069 - j0,01083$$

$$\bar{I} = 0,069 - j0,01083 = 69,84 * 10^{-3} \angle -8,92$$

$$I_{rms} = 69,84 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 69,84 * 10^{-3} \angle -8,92 * (j5\pi) = 1,1 \angle 81,08$$

$$V_{rms} = 1,1[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 3,11[V]$$

**Si F=100[Hz]**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 100$$

$$\omega = 200\pi$$

$$v(t) = 10\sin(200\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2} \angle 0$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_{L1} = j20\pi \Omega$$

$$Z_{L2} = j20\pi \Omega$$

$$Z_{c1c2} = j10\pi \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 + j10\pi \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 + j10\pi} = 0,06436 - j0,02022$$

$$\bar{I} = 0,06436 - j0,02022 = 67,46 * 10^{-3} \angle -17,44$$

$$I_{rms} = 67,46 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 67,46 * 10^{-3} \angle -17,44 * (j10\pi) = 2,12 \angle 72,56$$

$$V_{rms} = 2,12[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 6[V]$$

**Si F=500[Hz]**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 500$$

$$\omega = 1000\pi$$

$$v(t) = 10\sin(1000\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_{L1} = j100\pi \Omega$$

$$Z_{L2} = j100\pi \Omega$$

$$Z_{c1c2} = j50\pi \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 + j50\pi \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 + j50\pi} = 0,02039 - j0,03203$$

$$\bar{I} = 0,02039 - j0,03203 = 37,96 * 10^{-3} \angle -57,52$$

$$I_{rms} = 37,96 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 37,96 * 10^{-3} \angle -57,52 * (j50\pi) = 5,96 \angle 32,48$$

$$V_{rms} = 5,96[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 16,86[V]$$

**Si F=1000[Hz]**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 1000$$

$$\omega = 2000\pi$$

$$v(t) = 10\sin(2000\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_{L1} = j200\pi \Omega$$

$$Z_{L2} = j200\pi \Omega$$

$$Z_{L1L2} = j100\pi \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 + j100\pi \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 + j100\pi} = 0,00651 - j0,02043$$

$$\bar{I} = 0,00651 - j0,02043 = 21,44 * 10^{-3}\angle -72,33$$

$$I_{rms} = 21,44 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 21,44 * 10^{-3}\angle -72,33 * (j100\pi) = 6,74\angle 17,67$$

$$V_{rms} = 6,74[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 19,06[V]$$