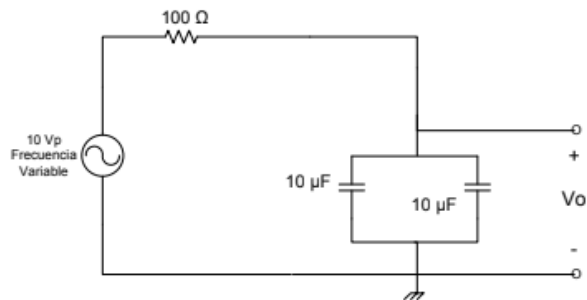


Cálculos



Calculo de la intensidad que pasa por la resistencia y del voltaje Vo

Si $F=0[\text{Hz}]$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 0$$

$$v(t) = 10\sin(0)$$

$$\bar{V} = 0$$

Como la fuente de voltaje es 0, el circuito no tendría corriente y por lo tanto todos los voltajes que se encuentran en el serian igual a 0.

$$V_o = 0[\text{V}]$$

$$I = 0[\text{A}]$$

Si $F=10[\text{Hz}]$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 10$$

$$\omega = 20\pi$$

$$v(t) = 10\sin(20\pi t)$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0$$

$$Z_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{c1} = -j1591,55 \Omega$$

$$Z_{c2} = -j1591,55 \Omega$$

$$Z_{c1c2} = -j795,775 \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 - j795,775 \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 - j795,775} = 0,00109 + j0.00874$$

$$\bar{I} = 0,00109 + j0,00874 = 8,8 * 10^{-3} \angle 82,89$$

$$I_{rms} = 8,8 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 8,8 * 10^{-3} \angle 82,89 * (-j795,775) = 7,01 \angle -7,1$$

$$V_{rms} = 7,01 [V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 19,83 [V]$$

Si F=50[Hz]

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 50$$

$$\omega = 100\pi$$

$$v(t) = 10 \sin(100\pi t) [V]$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2} \angle 0 [V]$$

$$Z_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{c1} = -j318,31 \Omega$$

$$Z_{c2} = -j318,31 \Omega$$

$$Z_{c1c2} = -j159,15 \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 - j159,15 \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2} \angle 0}{100 - j159,15} = 0,00109 + j0,00874$$

$$\bar{I} = 0,00109 + j0,00874 = 37,61 * 10^{-3} \angle 57,86$$

$$I_{rms} = 37,61 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 37,61 * 10^{-3} \angle 57,86 * (-j159,15) = 5,99 \angle -32,14$$

$$V_{rms} = 5,99 [V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 16,94 [V]$$

Si F=100[Hz]

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 100$$

$$\omega = 200\pi$$

$$v(t) = 10 \sin(200\pi t) [V]$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2} \angle 0 [V]$$

$$Z_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{c1} = -j159,15 \, \Omega$$

$$Z_{c2} = -j159,15 \, \Omega$$

$$Z_{c1c2} = -j79,58 \, \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 - j79,58 \, \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 - j79,58} = 0,04329 + j0,03445$$

$$\bar{I} = 0,04329 + j0,03445 = 55,32 * 10^{-3} \angle 38,51$$

$$I_{rms} = 55,32 \, [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 55,32 * 10^{-3} \angle 38,51 * (-j79,58) = 4,4\angle -51,49$$

$$V_{rms} = 4,4 \, [V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 12,45[V]$$

Si F=500[Hz]

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 500$$

$$\omega = 1000\pi$$

$$v(t) = 10 \sin(1000\pi t) \, [V]$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0 \, [V]$$

$$Z_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{c1} = -j31,83 \, \Omega$$

$$Z_{c2} = -j31,83 \, \Omega$$

$$Z_{c1c2} = -j15,92 \, \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 - j15,92 \, \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 - j15,92} = 0,06896 + j0,01097$$

$$\bar{I} = 0,06896 + j0,01097 = 69,83 * 10^{-3} \angle 9,04$$

$$I_{rms} = 69,83 \, [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 69,83 * 10^{-3} \angle 9,04 * (-j15,92) = 1,11\angle -80,96$$

$$V_{rms} = 1,11[V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 3,14[V]$$

Si F=1000[Hz]

$$\omega = 2\pi f = 2\pi * 1000$$

$$\omega = 2000\pi$$

$$v(t) = 10 \sin(2000\pi t) [V]$$

$$\bar{V} = 5\sqrt{2}\angle 0 [V]$$

$$Z_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{c1} = -j15,92 \Omega$$

$$Z_{c2} = -j15,92 \Omega$$

$$Z_{c1c2} = -j7,96 \Omega$$

$$Z_{eq} = 100 - j7,96 \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 0}{100 - j7,96} = 0,07026 + j0,00559$$

$$\bar{I} = 0,07026 + j0,00559 = 70,48 * 10^{-3} \angle 4,55$$

$$I_{rms} = 70,48 [mA]$$

$$\bar{V}_o = \bar{I} * Z_{c1c2} = 70,48 * 10^{-3} \angle 4,55 * (-j7,96) = 0,56 \angle -85,45$$

$$V_{rms} = 0,56 [V]$$

$$V_{pk} = 2 * V_{rms} * \sqrt{2}$$

$$V_{pk} = 1,58[V]$$